
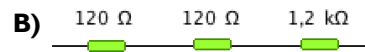


FICHA: ELECTRICIDAD



CÁLCULO DE RESISTENCIAS EQUIVALENTES

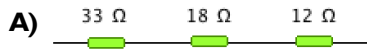I Dadas las resistencias mostradas, calcula la resistencia equivalente, indicando los cálculos. En caso necesario, redondea la respuesta a la centésima.





Sol: _____ Ω

Sol: _____ Ω

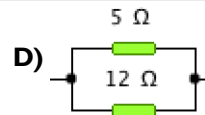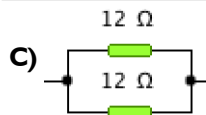


Sol: _____ Ω


Sol: _____ Ω

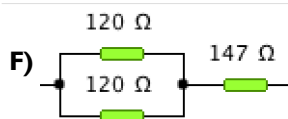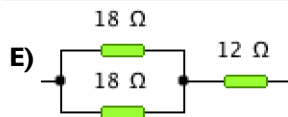


Sol: _____ Ω

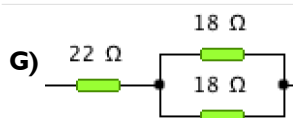

Sol: _____ Ω

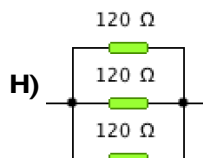


Sol: _____ Ω

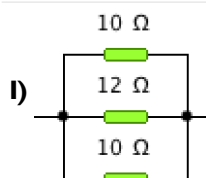


Sol: _____ Ω


Sol: _____ Ω

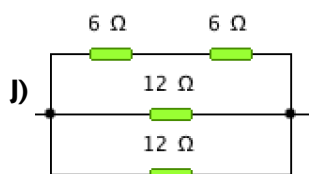


Sol: _____ Ω

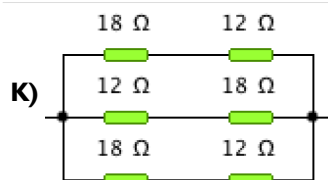


Sol: _____ Ω

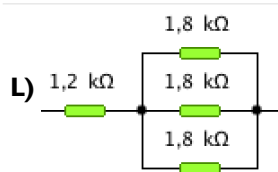


Sol: _____ Ω

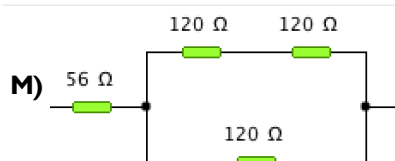


Sol: _____ Ω

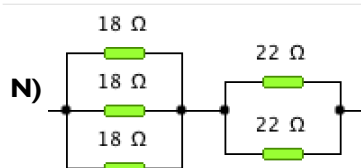


Sol: _____ Ω

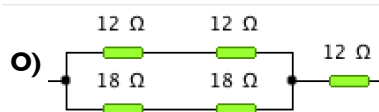


Sol: _____ Ω

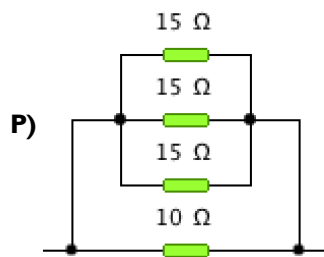


Sol: _____ Ω

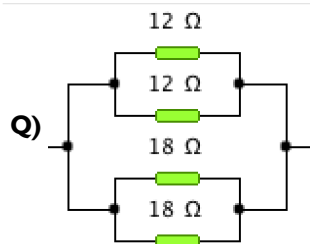


Sol: _____ Ω

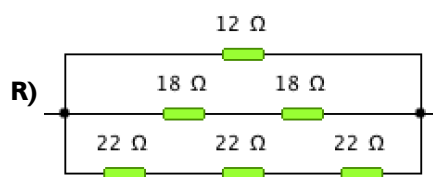


Sol: _____ Ω

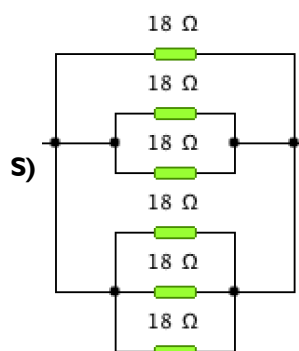


Sol: _____ Ω

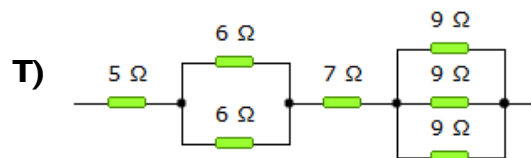

Sol: _____ Ω

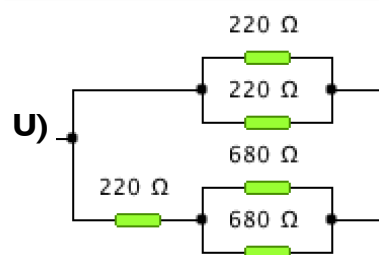

Sol: _____ Ω

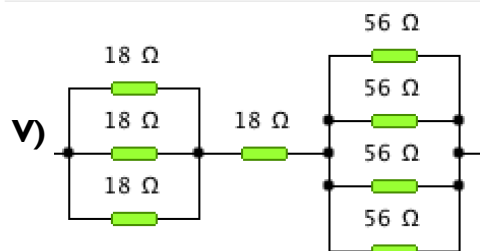

Sol: _____ Ω