

Nombre:_____ **Curso:**_____


1.-En la siguiente lista de objetos indica cuáles son conductores y cuáles no:

Bolígrafo de plástico
Cuchara de madera
Cuchara de metal
Clip
Chincheta
Bote de refresco


2.-¿Qué elementos te hacen falta para conectar dos bombillas en serie?.Dibuja el circuito

3.-Dibuja el esquema de un circuito con 1 pila, una bombilla y un conmutador.

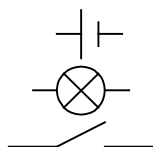4.-Escribe el significado de cada símbolo



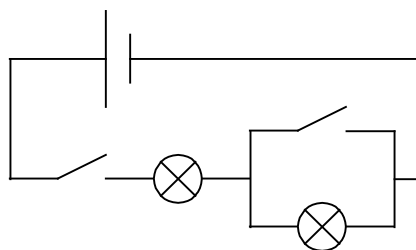5.-En este circuito indica qué habría que hacer para encender las 2 bombillas



6.-En un circuito con 1 pila y 3 bombillas en paralelo si se funde una bombilla, ¿las demás se siguen luciendo? Explica por qué.

7.- De los siguientes elementos, cuál es de maniobra :

- a)Un timbre
- b) Un interruptor
- c) Un fusible

8.- Explica qué es la corriente eléctrica

9.-Explica qué es la tensión o voltaje de una pila

10.-La electricidad se aprovecha para producir distintos efectos. Explica los cuatro que aparecen en tu libro.