Ficha 2.- Circuitos serie, paralelo y mixto.

Aplicando la ley de Ohm, y las propiedades de los circuitos serie y paralelo. Determina los valores de intensidad, tensión y/o resistencia, en cada uno de los receptores.

Señala sobre el esquema la lectura que dará cada uno de los aparatos de medida dibujados.

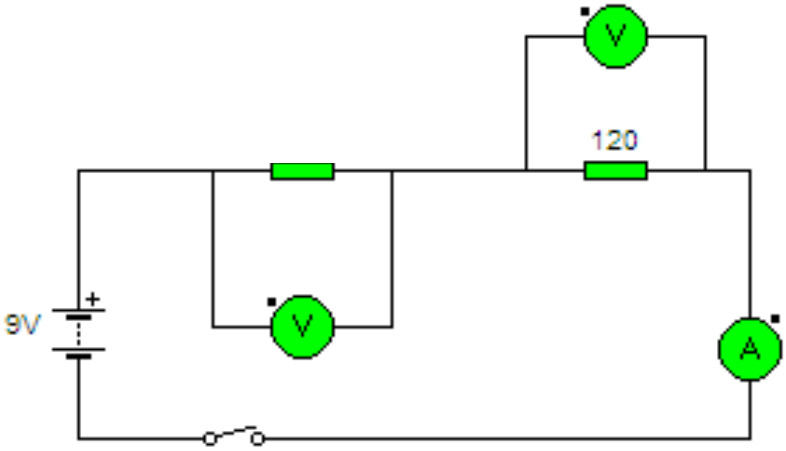

= 20 mA

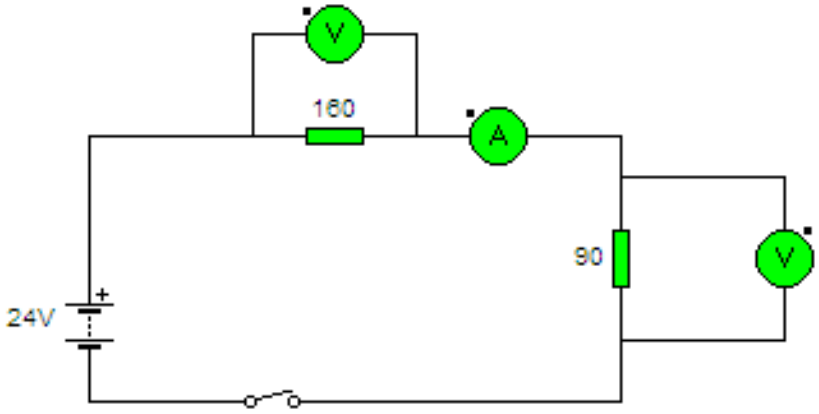

= 8, 64

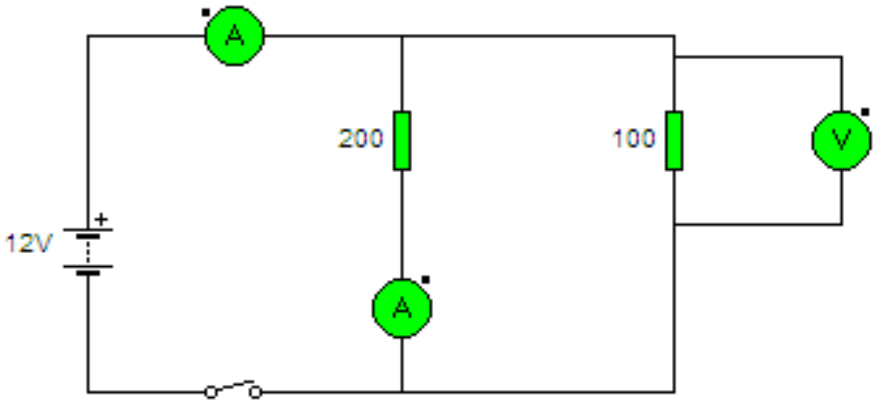

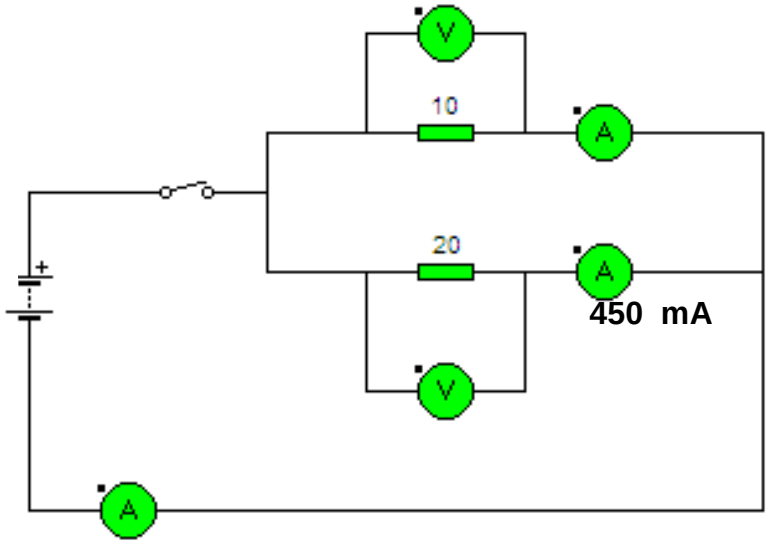
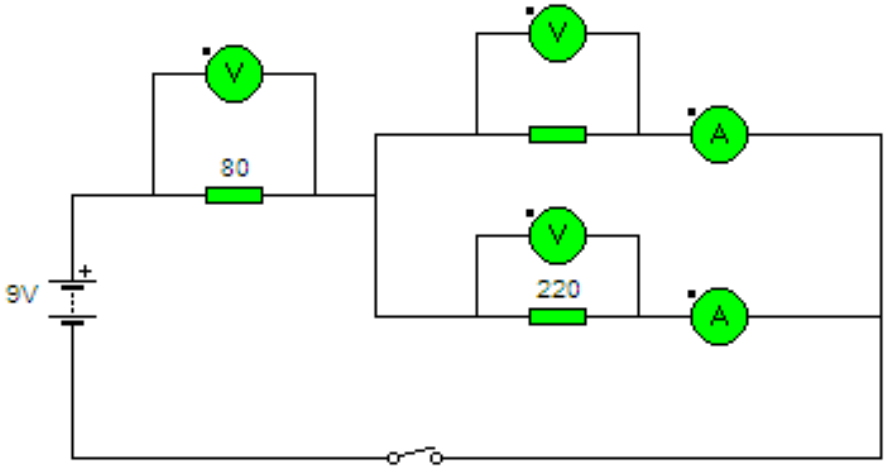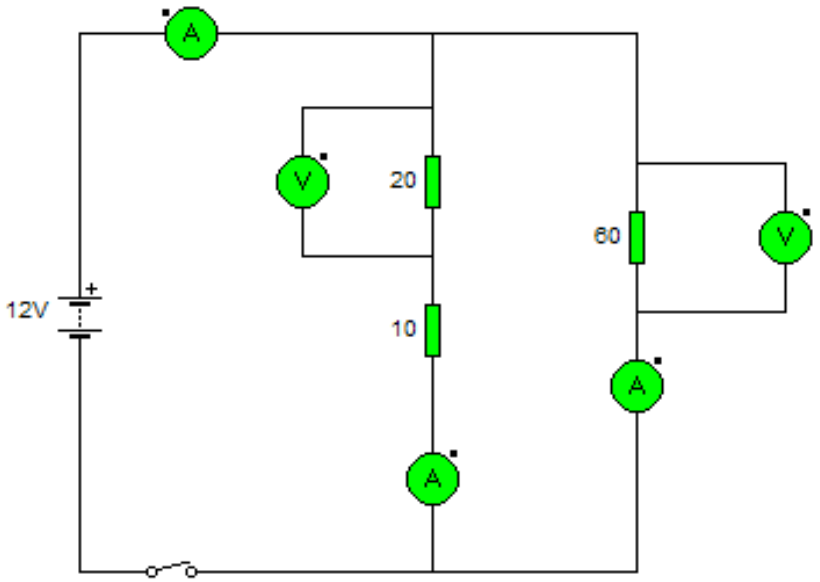
5.87 V